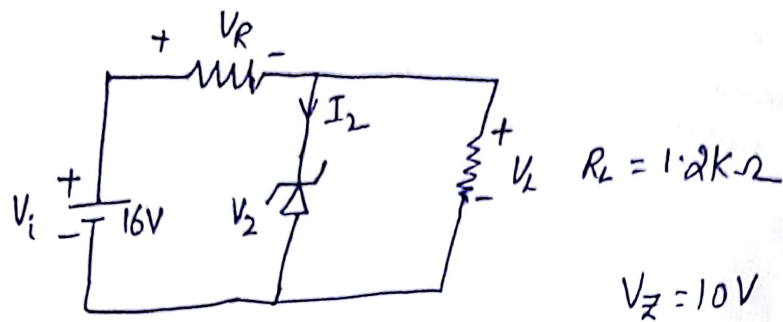


\* For Zener diode shown in the fig determine



i)  $V_R$       iii)  $I_Z$       and      iii)  $P_Z$   
and  
Repeat with  $R_L = 3k\Omega$

$P_Z$  = Power generated across Zener diode  
 $= V_Z \times I_Z$

$$V_L = \frac{R_L}{R + R_L} \times V_i = \frac{1.2k\Omega}{1k\Omega + 1.2k\Omega} \times 16 = 8.73V$$

As  $V_L < V_Z$ , Zener diode is in off state,  
 so, diode can be replaced by open circuit.

$$V_R = V_i - V_L$$

$$= 16 - 8.73V$$

$$P_Z = V_Z \times I_Z = (8.73) \times 0 = 0$$

(b) For  $R_L = 3k\Omega$

$$V = \frac{R_L}{R + R_L} \times 16 = \frac{3k\Omega}{1k\Omega + 3k\Omega} \times 16V = 12V$$

$$V_L = V_Z = 10V$$

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{10}{3k} = 3.33mA$$

$$V_R = V_i - V_Z$$

$$= 16 - 10 = 6V$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{6}{1k} = 6mA$$


$$I_Z = I_R - I_L$$

$$= (6 - 3.33)mA$$

$$= 2.67mA$$

$$P_Z = V_Z I_Z = 26.7mW$$

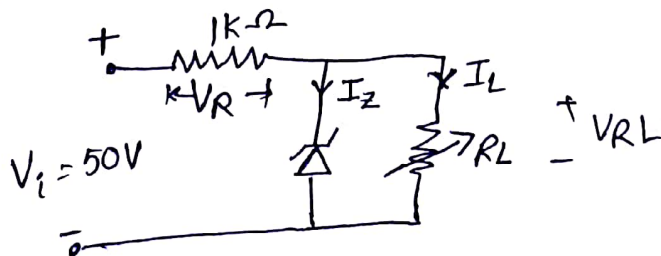2. Determine the Range of  $R_L$  and  $I_L$  that will result in  $V_{RL}$  being maintained at 10V



$$V_Z = 10V$$

$$I_{Z\max} = 32mA$$

$$I_{Z\min} = 0mA$$

Find max Wattage Rating of Diode

Case (i)  $I_Z = 0mA$

$$V_{RL} = 10V$$

$$V_R = V_i - V_{RL} = 50 - 10 = 40V$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{40V}{1k\Omega} = 40mA$$

$$I_R = I_L = 40mA$$

$$R_L = \frac{V_{RL}}{I_L} = \frac{10V}{40mA} = 0.25k\Omega$$

Case (ii)

$$I_{Z \max} = 32 \text{ mA}$$

$$V_Z = 10 \text{ V}$$

$$V_R = V_i - V_Z = (50 - 10) \text{ V} = 40 \text{ V}$$

$$I_R = \frac{40 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 40 \text{ mA}$$

$$I_R = I_Z + I_L$$

$$I_L = I_R - I_Z$$

$$I_{L \min} = (40 - 32) = 8 \text{ mA}$$


$$R_{L \max} = \frac{10 \text{ V}}{8 \text{ mA}} = \frac{5}{4} \text{ k}\Omega = 1.25 \text{ k}\Omega$$

$$I_L \text{ Range } (8 \text{ mA}, 40 \text{ mA})$$

$$R_L \text{ Range } (0.25 \text{ k}\Omega, 1.25 \text{ k}\Omega)$$

$$\begin{aligned} P_{Z \max} &= V_Z \cdot I_{Z \max} \\ &= 10 \times 32 \text{ mA} \\ &= 320 \text{ mW} \end{aligned}$$

3.

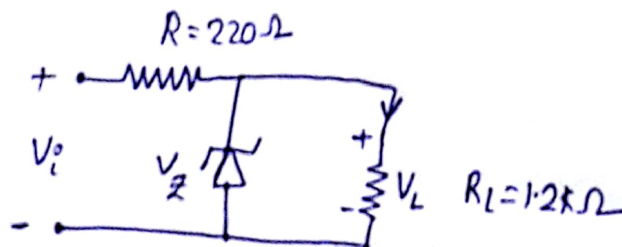

Determine the range of value of  $V_i$  that will maintain the zener diode in on state

$$V_Z = 20 \text{ V} \quad I_{Z \max} = 60 \text{ mA} \quad I_{Z \min} = 0 \text{ mA}$$

Case (i)

zener is just on

$$I_Z = 0 \text{ mA}$$

$$V_L = 20 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{20 \text{ V}}{1.2 \text{ k}\Omega} = \frac{100}{6} \text{ mA}$$

$$V_R = I_R \times R = I_L \times R = \frac{220 \times 100}{6} \text{ mA}\Omega$$
$$= \frac{22}{6} \text{ V}$$

$$V_i = \frac{22}{6} + 20 = \frac{71}{3} \text{ V}$$

Case (ii)

zener with  $I_Z$  as max

$$I_Z = 60 \text{ mA}$$

$$I_R = I_Z + I_L$$

$$= (60 + \frac{100}{6}) \text{ mA}$$

$I_L$  will be same  
as in case (i)

$$V_R = (60 + \frac{100}{6}) \times 220 \text{ m}\Omega$$


$$= \frac{4.6 \cancel{0} \times 22 \cancel{0}}{3} \text{ V}$$

$$= \frac{4.6 \times 11}{3} \text{ V}$$


$$= \frac{18.8}{3}$$

$$V_{i \text{ max}} = 18.8 + 20 = 38.8 \text{ V}$$

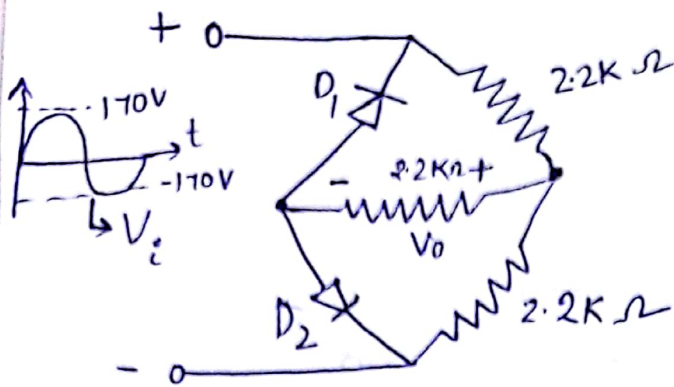- 4.) Sketch  $V_o$  and determine  $V_o$  for the Given Circuit. where the diodes are ideal.



(i) For +ve cycle:

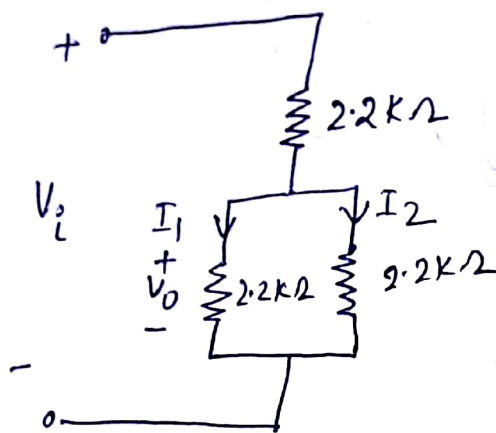

$$I = \frac{V_i}{R_{eff}}$$


$$R_{eff} = 2.2k + (2.2k \parallel 2.2k)$$

$$= 3.3k\Omega$$

$$I = \frac{V_i}{3.3k} = \frac{170}{3.3}$$

$$I_1 = \left( \frac{V_i}{3.3k} \right) / 2 = \frac{170}{6.6} A$$

(ii) For -ve cycle

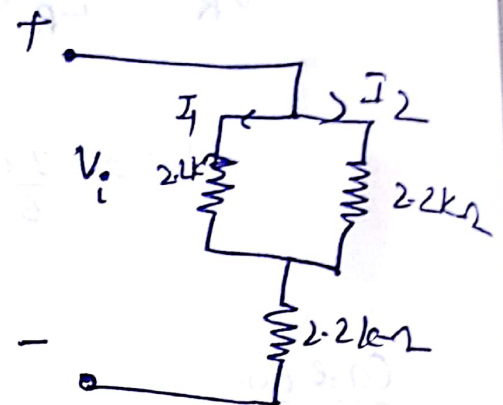


$$I = \frac{V_i}{R_{eff}}$$


$$= \frac{170}{6.6} A$$



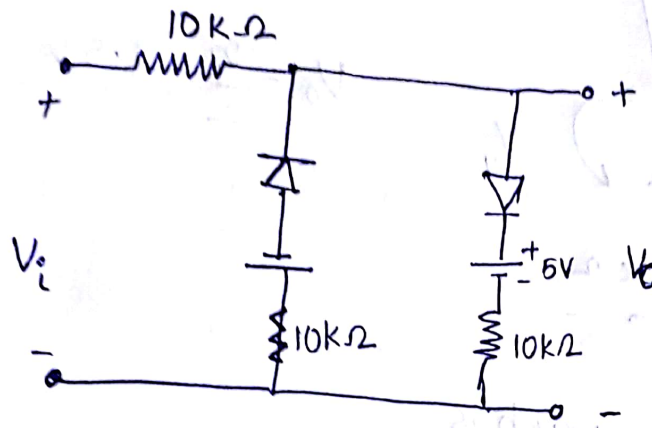6) Assuming diodes to be ideal calculate transverse characteristic



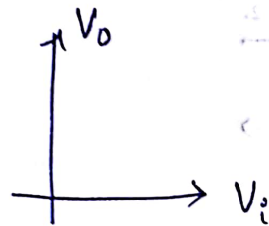We should find the relation between  $V_i$  &  $V_o$  and plot



consider

(a)


$$-5 \leq V_i \leq +5V$$

(b)


$$V_i > 5$$

(c)  $V_i < -5$

(a)

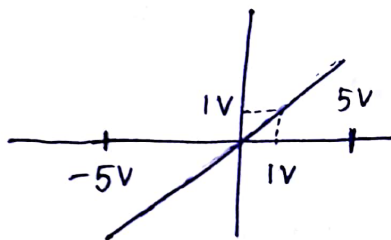

(b)  $V_i > 5$

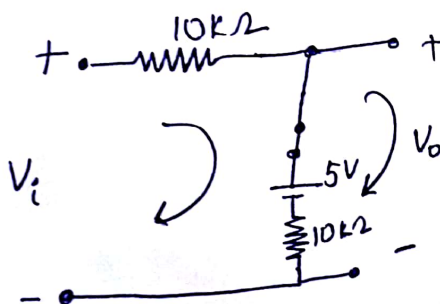


$$i = \frac{V_i - 5}{20k}$$

$$V_o = 5 + 10i$$

$$V_o = \frac{V_i}{2} + 2.5V$$

(c)  $V_i < -5V$

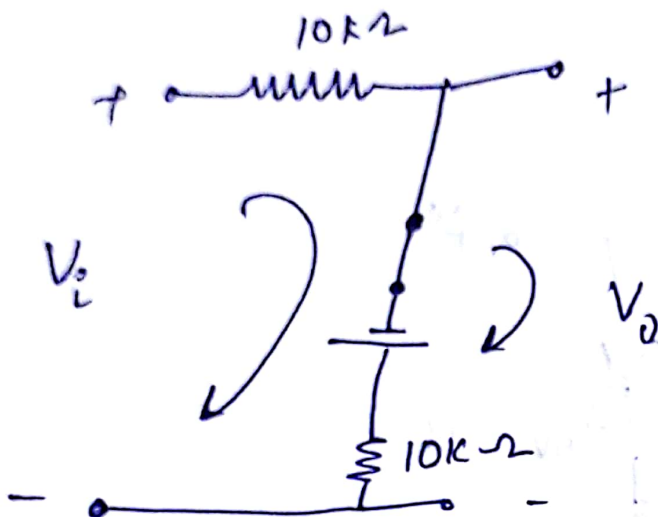

$$V_o = \frac{V_i}{2} - 2.5V$$

So, Final graph is

